

1. DAS ULTRASCHALL-MIKROSKOP	3
1.1. GRUNDLAGEN	3
1.1.1 <i>Die Schallgeschwindigkeit:</i>	3
1.1.2 <i>Die akustische Dämpfung:</i>	3
1.1.3 <i>Die akustische Impedanz:</i>	4
1.2. AUFBAU EINES ULTRASCHALLMIKROSKOPS	4
1.3. TRANSDUCER.....	6
1.4. FOKUSSIERUNG DER ULTRASCHALLWELLEN	10
1.5. SCANNER	12
1.5.1. <i>Spindelscanner</i>	13
1.5.2. <i>Seilzugscanner</i>	13
1.6. ELEKTRONIK	16
1.6.1. <i>Breitbandiger Impulssender</i>	17
1.6.2. <i>Schmalbandiger Sender mit Logikbausteinen</i>	17
1.6.3. <i>3-Stufiger Schmalbandsender für 21 MHz</i>	18
1.6.4. <i>Universelle Sendeeinheit</i>	19
1.6.5. <i>Transduceranpassung</i>	21
1.6.6. <i>Sendelempfangsschalter</i>	22
1.6.7. <i>Zirkulator</i>	22
1.6.8. <i>Gabelschaltung</i>	23
1.6.9. <i>Diodenmatrix</i>	24
1.6.10. <i>Empfänger mit Breitbandverstärker</i>	25
1.6.11. <i>Empfänger mit selektiven Geradeausverstärker</i>	26
1.6.12. <i>Universelle Empfängereinheit</i>	27
1.6.13. <i>Sample/Hold-Schaltung</i>	31
1.6.14. <i>Schnelle AD-Wandler</i>	31
1.7. GESAMTSCHALTUNG DES 21 MHZ-MIKROSKOPS	33
1.7.1. <i>CPU-Platine</i>	34
1.7.2 <i>Die Sende-Empangsplatine</i>	37
1.7.3 <i>Die Stepperplatine</i>	39
1.7.4. <i>Bascom-Basic Betriebsprogramm</i>	41
1.7.5. <i>Delphi-Auswerteprogramm</i>	42
1.8. MESSUNGEN MIT DEM ULTRASCHALLMIKROSKOP	42
1.8.1. <i>Abbildung von Münzen</i>	42
1.8.2. <i>Abbildung von Schallplatten</i>	43
1.8.3. <i>Abbildung von integrierten Schaltungen</i>	43
1.8.4. <i>Abbildung von verdeckten Strukturen</i>	44
1.8.5. <i>Laufzeitmessungen</i>	47
2. ELEKTRONENMIKROSKOPE	50
2.1. ELEKTRONENQUELLEN	51
2.1.1. <i>Thermische Glühkathoden</i>	51
2.1.2. <i>Spitzenkathoden</i>	52
2.1.3. <i>Kalte Katoden</i>	52
2.2. ELEKTRONENLINSEN.....	53
2.2.1 <i>Elektrische Linsen</i>	53
2.2.2. <i>Magnetische Linsen</i>	53
2.3. KATHODENABBILDUNG MIT EINER OSZIRÖHRE	54
2.4. FELDELEKTRONENMIKROSKOP	58
2.5. FELDIONENMIKROSKOP	62
2.6. RASTERELEKTRONENMIKROSKOP (REM)	63
2.6.1. <i>Ablenkverstärker</i>	63
2.6.2. <i>Eingangsverstärker</i>	65
2.6.3. <i>Elektronendetektor</i>	66
2.7. AUFBAU EINES EINFACHEN REMs	68
2.7.1. <i>Osziröhre als elektronenoptisches System</i>	68
2.7.2. <i>Bilder mit dem Eigenbau-REM</i>	70
2.7.3. <i>Vidicon als elektronenoptisches System</i>	73
2.7.4. <i>Bilder vom Vidikon-Mikroskop</i>	76